



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ**

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ

ГОСТ 24898-81

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ
И ВЕРТОЛЕТОВ**

Методика расчета показателей безотказности

**Electrical power system of aircraft and helicopters.
Reliability factor design procedure**

ГОСТ

24898-81

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1981 г. № 3657 срок действия установлен

с 01.01.1983 г.

до 01.01. 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на системы электроснабжения самолетов и вертолетов и устанавливает методику расчета показателей безотказности этих систем на этапе проектирования.

Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в справочном приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При расчете показателей безотказности систему электроснабжения представляют как систему с несколькими входами и выходами, состоящую из первичной и вторичной систем генерирования, а также систем распределения электроэнергии переменного и постоянного тока.

1.2. Входами системы электроснабжения приняты выходные валы коробок приводов маршевых двигателей или вал несущего винта вертолета и выходной вал коробки приводов двигателя вспомогательной силовой установки (ВСУ).

1.3. Выходами системы электроснабжения приняты шины распределительных устройств (РУ) переменного и постоянного тока.

1.4. Входы первичной системы генерирования совпадают с входами системы электроснабжения.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

1.5. Выходами первичной системы генерирования приняты центральные распределительные устройства (ЦРУ).

1.6. Входами вторичной системы генерирования приняты ЦРУ (РУ) системы распределения электроэнергии, к которым подключены входные выводы преобразователей (выпрямительных устройств).

1.7. Выходами вторичной системы генерирования приняты ЦРУ, к которым подключены выходные выводы преобразователей (выпрямительных устройств).

1.8. Входами систем распределения электроэнергии приняты ЦРУ (места подключения генераторов выпрямительных устройств или преобразователей).

1.9. Выходы систем распределения электроэнергии совпадают с выходами системы электроснабжения.

1.10. Методика позволяет определить следующие показатели безотказности:

вероятность безотказной работы системы электроснабжения; среднюю наработку системы до конкретного вида отказа.

1.11. Расчет показателей безотказности систем электроснабжения производится при следующих условиях:

поток отказов — пуссоновский;

перед каждым полетом обеспечивается исправное состояние системы электроснабжения и ее элементов;

вероятность срабатывания аппаратов защиты сети при коротких замыканиях в зоне работы защиты равна 1.

1.12. При расчете показателей безотказности должны определяться следующие состояния системы электроснабжения:

повышение температуры в системе электроснабжения за допустимые пределы,

нормальная работа,

частичная работа,

аварийная работа и

длительная ненормальная работа системы электроснабжения в целом, а также для каждого и (или) заданного сочетания состояния РУ при всех или заданных несовместных состояниях системы (двигателей).

Виды отказов системы электроснабжения и ее элементов приведены в рекомендуемом приложении 2.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ

2.1. Исходные данные

2.1.1. Исходными данными для расчета показателей безотказности являются:

технические требования к системе электроснабжения;

электрическая схема системы электроснабжения;

интенсивность отказов элементов системы электроснабжения; время полета.

2.1.2. Интенсивности отказов элементов системы электроснабжения должны быть получены на основе статистических данных об отказах этих элементов при эксплуатации.

2.1.3. При разработке новых функциональных блоков, входящих в состав системы генерирования или системы распределения электроэнергии, и отсутствии интенсивностей видов отказов этих блоков, последние рассчитываются по справочникам интенсивностей отказов элементов, входящих в блок.

Резервируемые элементы, когда порядок возникновения их отказов не влияет на работоспособность рассматриваемой системы электроснабжения, должны объединяться в один эквивалентный элемент (узел) с интенсивностью отказов, вычисляемой по формуле

$$\lambda_s = t^{m-1} \cdot C_k^m \cdot \lambda^m, \quad (1)$$

где λ — интенсивность отказов одного из параллельно соединенных элементов;

λ_s — эквивалентная интенсивность отказов узла, содержащего параллельно соединенные элементы;

t — время, на которое рассчитывается показатель безотказности узла, системы;

n — число взаиморезервируемых элементов;

m — минимальное число элементов, отказ которых приводит к отказу эквивалентного элемента (узла);

C_k^m — число сочетаний из n элементов по m .

2.1.4. При отсутствии в справочниках интенсивностей отказов элементов, входящих в функциональный блок, допускается устанавливать их на основании интенсивностей отказов аналогичных элементов.

2.1.5. Время, на которое рассчитываются показатели безотказности системы электроснабжения, должно соответствовать наибольшему возможному времени полета самолета (вертолета).

2.2. Метод логических схем

2.2.1. Метод логических схем должен применяться для расчета показателей безотказности системы электроснабжения или отдельных ее участков, если порядок возникновения отказов отдельных элементов системы электроснабжения не влияет на ее работоспособность.

2.2.2. При использовании метода логических схем результаты анализа работоспособности системы электроснабжения представляют в виде логических условий появления отказов в зависимости от состояния ее элементов и вычисления вероятностей этих отказов.

2.2.3. Вероятность безотказной работы системы, состоящей из N последовательно соединенных элементов, вычисляют по формуле

$$P_{\text{посл}}(t) = \prod_{i=1}^N P_i(t), \quad (2)$$

где $P_i(t)$ — вероятность безотказной работы элемента.

2.2.4. Вероятность безотказной работы системы, состоящей из параллельно соединенных элементов, вычисляют по формуле

$$P_{\text{пар}}(t) = 1 - \prod_{i=1}^N [1 - P_i(t)] = 1 - \prod_{i=1}^N Q_i(t), \quad (3)$$

где $Q_i(t)$ — вероятность отказа i -го элемента.

2.2.5. Вероятности безотказной работы системы, элементы которой соединены последовательно—параллельно, вычисляют по формулам (2) и (3).

2.3. Табличный метод

2.3.1. Табличный метод должен применяться для расчета показателей безотказности системы или отдельных ее участков, в которых порядок возникновения отказов отдельных элементов системы влияет на ее работоспособность.

2.3.2. При использовании табличного метода результаты анализа показателей безотказности системы электроснабжения или ее части представляют в виде таблицы несовместных состояний системы электроснабжения и последующего вычисления вероятностей этих состояний.

2.3.3. Табличным методом вычисляют вероятности видов отказов канала или системы электроснабжения (генерирования, распределения) с учетом последовательностей их возникновения.

2.3.4. Для составления таблицы несовместных состояний (табл. 1) нумеруют отказы элементов системы и вводят следующие обозначения:

x_0 — отсутствие отказов в системе;

x_i — i -й отказ элемента системы;

y_i — состояние системы электроснабжения или отдельной ее части.

Один элемент системы может иметь несколько видов отказов, при этом каждому виду отказа присваивается свой номер.

2.3.5. Порядок заполнения табл. 1

2.3.5.1. В головке табл. 1 указывают все возможные отказы элементов рассматриваемой системы x_1, x_2, \dots, x_n .

2.3.5.2. В заголовки строк таблицы заносятся отказы элементов, при которых система остается в состоянии нормальной или частичной работы, при этом первая строка заголовка строк таблицы соответствует первоначальному состоянию системы, когда

Таблица 1

Отказы элементов, при которых система остается работоспособной	Состояние системы при отказах										Порядок отказов элементов системы
	x_1	x_2	x_3	...	x_t	...	x_k	...	x_l	...	
x_0	y_1	y_2									Отказы первого порядка
x_1		y_{n+1}									
x_2		—									
...											
x_t							—	y_t			Отказы второго порядка
...											
x_n											
x_1x_2	—	—									
x_1x_3	—	—									
...											
x_1x_t	—	—				—					
...											
x_1x_n	—	—									
x_2x_1	—	—									
x_2x_3	—	—									
...											
x_2x_n	—	—									
...											
x_tx_1	—	—				—					
...											
x_tx_n	—	—					—	—			
...											
$x_{n-1}x_n$	—	—									
$x_1x_2x_3$	—	—	—								Отказы четвертого порядка
...											
$x_1x_2 \dots x_{m-1}$	—	—	—								Отказы m-го порядка
...											

Примечание. Работоспособное состояние соответствует нормальному или частичной работе системы.

все элементы исправны x_0 . На пересечении этой строки и i -й колонки (x_i) указывают состояние системы при отказе x_i , соответствующее отказу элемента первого порядка.

2.3.5.3. Из полученной первой строки выбирают состояния, соответствующие нормальной или частичной работе, и заносят в заголовки строк (2, 3-й и т. д.), на пересечении полученных строк и колонок заносят состояния системы, соответствующие указанным в заголовках строк и головке таблицы отказам элементов, например, на пересечении строки x_i и колонки x_k указывают состояние системы y_i при появлении отказа x_i , затем x_k и называемое состояние системы, соответствующее отказу элементов второго порядка.

2.3.5.4. Формирование состояний системы, соответствующих отказам элементов третьего порядка, производят аналогично, т. е. все состояния второго порядка, соответствующие нормальной или частичной работе при отказах элементов x_i и x_k указывают в заголовках строк, следующих за строками второго порядка, на пересечении полученных новых строк и тех же колонок таблицы заносят состояния системы, соответствующие отказам элементов третьего порядка x_i, x_k, x_l и т. д.

2.3.5.5. Если сочетание отказов, указанных в головке строки и колонки, невозможно, то на пересечении этой строки и этой колонки ставят знак «—», например на пересечении строки x_1, x_3 и колонок x_1 и x_3 ставят знак «—», так как отказы x_1 и x_3 элементов уже произошли (см. строку x_1, x_3) и повторно они не могут возникнуть.

2.3.6. Вероятность состояния системы y_i определяют как сумму вероятностей состояний, обозначенных в табл. 1 и соответствующих данному виду отказа (y_i)

$$y_i = \sum_t y_{it}. \quad (4)$$

2.3.7. Вероятность состояния системы y_i , находящегося в первой строке таблицы и соответствующего виду отказа элемента x_i (отказ первого порядка), вычисляют по формуле

$$Q_{xi} = \lambda_i \cdot t \left[1 - \Lambda_0 \frac{t}{2} + \Lambda_0^2 \frac{t^2}{6} \right], \quad (5)$$

где $\Lambda_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

Λ_0 — сумма интенсивностей всех видов отказов элементов системы;

λ_i — интенсивность i -го отказа (x_i) элемента системы.

При $\Lambda_0 < 0.01$ формула упрощается

$$Q_{xi} = \lambda_i \cdot t. \quad (6)$$

2.3.8. Вероятность состояния системы y_t , находящегося во второй и последующих строках таблицы и соответствующего видам отказов элементов x_l и x_k (отказ второго порядка), вычисляют по формуле

$$Q_{x_l, x_k} = \lambda_l \lambda_k \frac{t^2}{2} [1 - (\Lambda_0 + \Lambda_l) \cdot \frac{t}{3} + (\Lambda_0^2 + \Lambda_l^2 + \Lambda_0 \Lambda_l) \frac{t^2}{12}], \quad (7)$$

где

$$\Lambda_l = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq l}}^n \lambda_k,$$

λ_k — интенсивность k -го отказа (x_k) элемента системы при наличии отказа x_l ,

если

$$(\Lambda_0 + \Lambda_l) \frac{t}{3} \leq 0,01, \text{ то}$$

$$Q_{x_l, x_k} = \lambda_l \lambda_k \cdot \frac{t^2}{2}. \quad (8)$$

2.3.9. В общем случае вероятность состояний системы y_t второго, третьего и т. д. порядков, соответствующая рассматриваемому виду отказа системы, вычисляют по формуле

$$Q_{x_l, x_k, x_r, \dots, x_m} = \lambda_l \lambda_k \lambda_r \dots \lambda_m \frac{t^m}{m!} [1 - (\Lambda_0 + \Lambda_l + \Lambda_{lk} + \dots + \Lambda_{lkl\dots m-1}) \frac{t}{m+1} + \\ + (\Lambda_0^2 + \Lambda_l^2 + \Lambda_{lk}^2 + \dots + \Lambda_{lkl\dots m-1}^2 + \Lambda_0 \Lambda_l + \Lambda_0 \Lambda_{lk} + \dots + \Lambda_0 \Lambda_{lkl\dots m-1} + \\ + \Lambda_l \Lambda_{lk} + \dots + \Lambda_{lkl\dots m-2} + \Lambda_{lkl\dots m-1}) \frac{t^2}{(m+1)(m+2)}], \quad (9)$$

где $\lambda_l, \lambda_k, \lambda_r, \dots, \lambda_m$ — интенсивности l, k, r, \dots, m -го отказов элементов системы;

$\Lambda_{lk} = \sum_{\substack{p=p+l \\ p \neq k}} \lambda_p$ — сумма интенсивностей отказов x_p за исключением x_l и x_k ;

$\Lambda_{lkl} = \sum_{\substack{p=p+l \\ p \neq k \\ p \neq r \\ r \neq l}} \lambda_p$ — сумма интенсивностей отказов x_p за исключением x_l, x_k, x_r .

Если после i -го отказа (i и k и т. д.) отказы a, τ, \dots, p невозможны, то в сумму $\Lambda_i (\Lambda_{ik})$ не входят также интенсивности отказов $\lambda_a, \lambda_\tau, \dots, \lambda_p$

$$\begin{array}{ll} \Lambda_l = \sum_{\substack{p=p+l \\ p \neq i \\ p \neq a \\ p \neq \tau \\ \dots \\ p \neq p}} \lambda_p; & \Lambda_{lk} = \sum_{\substack{p=p+l \\ p \neq i \\ p \neq k \\ p \neq a \\ p \neq \tau \\ \dots \\ p \neq p}} \lambda_p \\ & \end{array}$$

З Зак. 2278

2.3.10. Относительную погрешность, обусловленную ограничением расчета отказами элементов порядка r_0 , вычисляют по формуле

$$\delta_{r_0} = \Lambda_s \cdot t \left[\frac{r_0}{r_0+1} + \frac{(\Lambda_s \cdot t)^{r_0}}{(r_0+1)! \cdot Q} \right], \quad (10)$$

где r_0 — наибольшее число отказов элементов, принятое при расчете;

Q — полученная вероятность состояния системы.

Для конкретного вида отказа системы, который может произойти только при наличии определенных видов отказов элементов среди $r_0 \pm 1$ отказов, относительную погрешность вычисляют по формуле

$$\delta_{r_0} = \Sigma \lambda_{s,o} I \left[\frac{r_0}{r_0+1} + \frac{(\Lambda_s \cdot t)^{r_0}}{(r_0+1)! \cdot Q_{s,o}} \right], \quad (11)$$

где $\Sigma \lambda_{s,o}$ — сумма интенсивностей тех видов отказов элементов, без которых невозможен рассматриваемый вид отказа системы;

$Q_{s,o}$ — вероятность конкретного вида отказа системы.

2.4. Вероятность аварийной работы системы электроснабжения рассчитывают с учетом безотказности аварийных источников (аккумуляторов и преобразователей).

2.5. Вероятности частичной работы системы электроснабжения рассчитывают с учетом источников, установленных на ВСУ.

2.6. Среднюю наработку системы до конкретного вида отказа вычисляют по формуле

$$T = \frac{t}{1-P} = \frac{t}{Q_{s,o}}, \quad (12)$$

где

$$P = 1 - Q_{s,o}.$$

2.7. Порядок расчета показателей безотказности

2.7.1. Перед расчетом должен быть проведен анализ принципиальных и (или) монтажных схем системы электроснабжения, определены участки схем, состояния которых могут быть рассчитаны независимо от других участков (каналы системы генерирования, каналы системы распределения электроэнергии, отдельные РУ для заданных состояний входов).

2.7.2. Отдельные участки схемы системы электроснабжения следует рассматривать как самостоятельные схемы со своими входами и выходами.

2.7.3. Для каждого заданного состояния входов определяют вероятности следующих состояний системы электроснабжения:
нормальной работы,
аварийной работы,

Таблица 2

Состояние системы электроснабжения	Отказы одного выхода				Отказы двух выходов				Многозонный отказ				
	1	2	3	4	1 и 2	1 и 3	1 и 4	2 и 3	2 и 4	3 и 4	1	2	3
Нормальная работа													
Частичная работа													
Аварийная работа													
Длительная неисправи- тельная работа													

длительной ненормальной работы, а также вероятности состояний каждой шины и сочетаний шин, обеспечивающих работу приемников 1 и 2-й категорий (частичная работа системы электроснабжения).

2.7.4. Результаты расчета состояний системы электроснабжения оформляют в виде табл. 2, а результаты расчета состояний каждой шины или сочетания шин могут быть представлены аналогично табл. 2.

2.7.5. Вероятность повышения температуры за допустимые пределы из-за выхода из строя подшипников в системе генерирования и неустранимых коротких замыканий на ЦРУ определяют по формуле

$$Q_{\text{в.т.}} = 1 - (1 - Q_{\text{п.т.кан}})^n, \quad (13)$$

где $Q_{\text{п.т.кан}}$ — вероятность повышения температуры в канале системы генерирования за допустимые пределы; n — число каналов системы электроснабжения.

2.7.6. Пример расчета показателей безотказности приведен в справочном приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Система электроснабжения самолета или вертолета	ГОСТ 19705—81
Система генерирования электроэнергии	ГОСТ 19705—81
Система распределения электроэнергии	ГОСТ 19705—81
Приемник электрической энергии	ГОСТ 19431—81
Нормальная работа системы электроснабжения	
Частичная работа системы электроснабжения	ГОСТ 19705—81
Частичная работа	ГОСТ 19705—81
Аварийная работа системы электроснабжения	ГОСТ 19705—81
Ненормальная работа системы электроснабжения	ГОСТ 19705—81
Ненормальная работа	
Длительная ненормальная работа системы электроснабжения	Ненормальная работа системы электроснабжения длительностью более 7 с
Длительная ненормальная работа	
Центральное распределительное устройство	Устройство, к которому подключают выходные силовые цепи и цепи контроля системы генерирования, входные цепи системы распределения и линии электропитания приемников электроэнергии
Распределительное устройство	Устройство, к которому подключают линии питания приемников электроэнергии
Расщепленная линия	Линия передачи электроэнергии, содержащая в каждой фазе два или более параллельно соединенных проводов
Нерасщепленная линия	Линия передачи электроэнергии, содержащая в каждой фазе один провод

ВИДЫ ОТКАЗОВ

1. Виды отказов систем электроснабжения устанавливаются по их влиянию на качество электроэнергии на шинах РУ или на тепловой режим элементов системы электроснабжения.
2. Виды отказов системы электроснабжения (первичной системы генерирования)
 - 2.1. Повышение температуры в системе за допустимые пределы.
 - 2.2. Повышение модуляции напряжения за допустимые для нормальной работы пределы (автоколебания напряжения).
 - 2.3. Повышение модуляции частоты за допустимые для нормальной работы пределы (автоколебания частоты).
 - 2.4. Повышение напряжения за допустимые для нормальной или аварийной работы пределы.
 - 2.5. Понижение напряжения за допустимые для нормальной или аварийной работы пределы.
 - 2.6. Повышение частоты за допустимые для нормальной или аварийной работы пределы.
 - 2.7. Понижение частоты за допустимые для нормальной или аварийной работы пределы.
 - 2.8. Увеличение искажений формы кривой переменного напряжения за допустимые пределы.
 - 2.9. Увеличение небаланса напряжений за допустимые для нормальной или аварийной работы пределы.
 - 2.10. Повышение пульсаций постоянного напряжения за допустимые пределы.
 - 2.11. Отключение определенного числа каналов системы электроснабжения.
3. Виды отказов вторичной системы генерирования постоянного тока соответствуют видам, указанным в пп. 2.1; 2.4; 2.5; 2.10; 2.11.
4. Виды отказов системы распределения электроэнергии соответствуют видам, указанным в пп. 2.1; 2.5; 2.10.
5. Виды отказов элементов (функциональных блоков) системы генерирования приведены в табл. 1.

Таблица 1

Элементы системы генерирования	Вид отказа	Обозначение
Привод постоянной частоты вращения	Снижение частоты за допустимые для нормальной работы пределы, но не ниже допустимого предела для длительной ненормальной работы	СЧ1
	Снижение частоты за допустимые для длительной ненормальной работы пределы	СЧ2
	Повышение частоты за допустимые для нормальной работы пределы, но более допустимого предела для длительной ненормальной работы	ПЧ1

Продолжение табл. 1

Элементы системы генерирования	Вид отказа	Обозначение
	Повышение частоты за допустимые для длительной ненормальной работы пределы Повышение модуляции частоты за допустимые пределы Повышение температуры за допустимые пределы	ПЧ2 МЧ ПТП
Генератор переменного (постоянного) тока	Короткое замыкание в якоре генератора Снижение напряжения на выходе генератора (в точке регулирования) за допустимые для длительной ненормальной работы пределы Отказ подшипников Обрыв обмотки переменного (постоянного) тока	Г1 Г2 Г3 Г4
Фидер генератора	Обрыв фидера генератора Короткое замыкание фидера генератора	Ф1 Ф2
Регулятор напряжения	Снижение напряжения в точке регулирования за допустимые пределы для длительной ненормальной работы Повышение напряжения в точке регулирования за допустимые для длительной ненормальной работы пределы Нарушение распределения реактивных мощностей (для постоянного тока активных мощностей) Повышение модуляции напряжения за допустимые пределы Отказ ограничителя напряжения Снижение напряжения в точке регулирования за допустимые для нормальной работы пределы, но не ниже допустимого предела для длительной ненормальной работы Повышение напряжения в точке регулирования за допустимые для нормальной работы пределы, но не более допустимого предела для длительной ненормальной работы	РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН6 РН7

Продолжение табл. I

Элементы системы генерации	Вид отказа	Обозначение
Корректор частоты	Повышение частоты за допустимые для нормальной работы пределы, но не более допустимого для длительной ненормальной работы предела Повышение модуляции частоты за допустимые пределы Ложное отключение от параллельной работы Понижение частоты за допустимые для нормальной работы пределы, но ниже допустимого предела для длительной ненормальной работы Нарушение распределения активной мощности	KP1 KP2 KP3 KP4 KP5
Выпрямительное устройство	Короткое замыкание обмоток трансформатора Повышение пульсаций напряжения за допустимые пределы Отказ вентилятора	B1 B2 B3
Трансформатор тока	Отказ защиты от короткого замыкания Отказ трансформатора системы регулирования активной мощности Отказ трансформатора защиты по полной мощности Отказ трансформатора системы регулирования реактивной мощности	TT1 TT2 TT3 TT4
Аппаратура защиты и управления каналом генерирования	Ложное отключение канала Несрабатывание защиты от короткого замыкания Несрабатывание защиты от повышения напряжения Несрабатывание защиты от понижения напряжения Несрабатывание защиты от несимметрии напряжения Несрабатывание защиты от повышения частоты, если частота в системе находится в диапазоне 420—480 Гц или понижения частоты, если частота в системе находится в диапазоне 380—320 Гц	ZY1 ZY2 ZY3 ZY4 ZY5 ZY6

Продолжение табл. 1

Элементы системы генерирования	Вид отказа	Обозначение
	Несрабатывание защиты от понижения частоты до значения менее 320 Гц Несрабатывание защиты от повышения частоты до значения более 480 Гц Ложное отключение от повышенного или пониженного напряжения из-за несрабатывания дискриминатора Невключение контактора параллельной работы Потеря сигнала на включение контактора параллельной работы Несрабатывание логики защиты от неравномерного распределения токов в каналах системы (ΔI) Отсутствие расшунтирования уравнительных цепей защиты по ΔI Отказ общей части всех видов защиты канала генерирования	ЗУ7 ЗУ8 ЗУ9 ЗУ10 ЗУ11 ЗУ12 ЗУ13 ЗУ14
Аккумуляторная батарея	Понижение напряжения за допустимые для аварийной работы пределы Повышение температуры за допустимые пределы	А1 А2
Преобразователь	Понижение напряжения и (или) частоты за допустимые для аварийной работы пределы Повышение температуры за допустимые пределы	ПР1 ПР2

6. Виды отказов элементов системы распределения электроэнергии приведены в табл. 2.

Таблица 2

Элементы системы распределения	Вид отказа	Обозначение
Шины РУ	Короткое замыкание (КЗ) шины на корпус	Ш1
Электрические провода	Короткое замыкание Обрыв провода	П1 П2

Продолжение табл. 2

Элементы системы распределения	Вид отказа	Обозначение
Электрические соединители, болтовые соединения, шайки и другие элементы электрических соединений	Обрыв цепи	Б1
Аппараты защиты	Обрыв цепи	АЗ1
Коммутационный аппарат-контактор (реле)	Обрыв обмотки контактора Замыкание нормально-разомкнутых контактов Незамыкание нормально-разомкнутых контактов	К1 К2 К3
Аппарат переключения шин	Выдача ложного сигнала на переключение шин Потеря управления исполнительными цепями	АПП1 АПП2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ


1. Описание функционирования системы электроснабжения

1.1. В качестве примера рассматривается типовая двухканальная система электроснабжения (черт. 1). Первая система электроснабжения переменного тока состоит из двух каналов, которые могут работать раздельно или параллельно. Вторичная система электроснабжения постоянного тока также состоит из двух раздельно работающих каналов. Каждый канал системы электроснабжения переменного и постоянного тока состоит из системы генерирования и системы распределения электроэнергии, соответственно переменного и постоянного тока.

1.2. В состав канала системы генерирования переменного тока (*КГ1*, *КГ2*) входят:

- привод постоянной частоты вращения (ППЧВ);
- генератор переменного тока (ГТ);
- блок регулирования напряжения (БРН);
- блок защиты и управления (БЗУ);
- блок регулирования частоты (БРЧ);
- блок трансформаторов тока (БТТ).

Кроме того, в состав системы генерирования для удобства расчета включена коммутационная аппаратура, фильтры локализации радиопомех, ЦРУ, линии и аппаратура переключения ЦРУ.

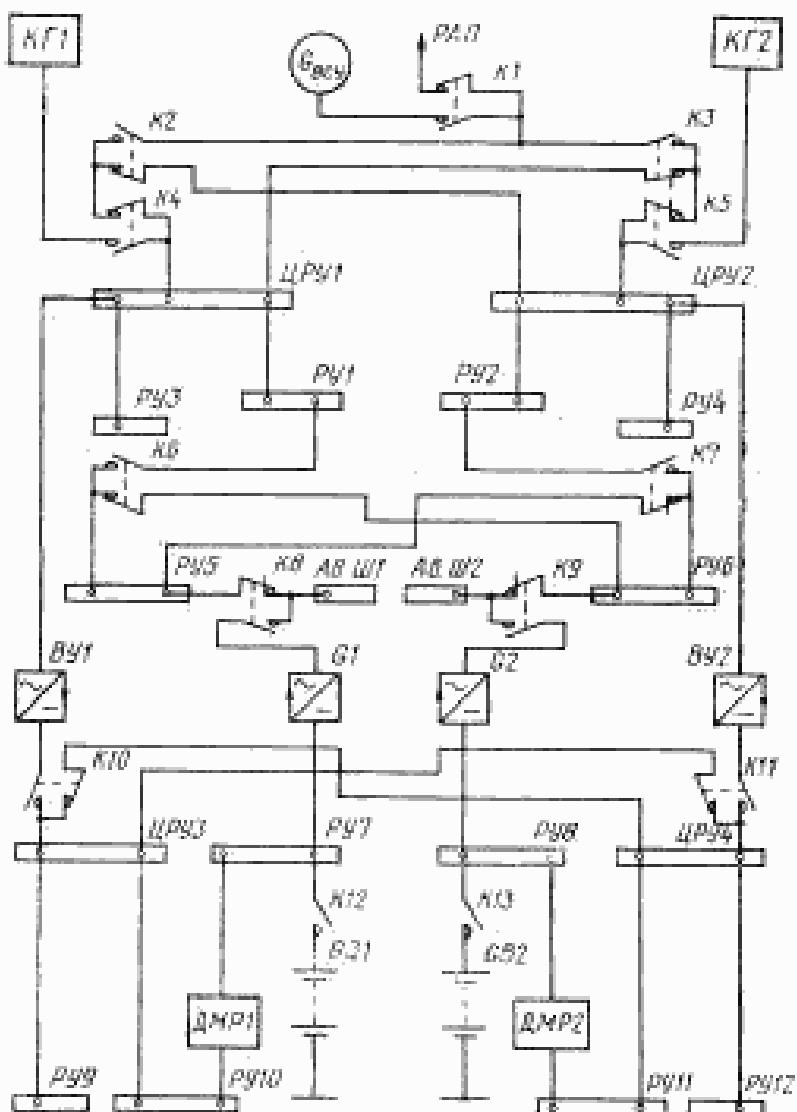

Черт. 1

В состав канала системы распределения электропитания переменного тока входят:

РУ, соединенные линиями с соответствующими ЦРУ, в данном примере в один канал входят РУ1, РУ3 и РУ5, а в другой — РУ2, РУ4, РУ6 (см. черт. 1); трехфазные линии, соединяющие соответствующие РУ и ЦРУ; аппаратура коммутации и защиты сети; автоматы переключения шин (АПШ).

Следует учитывать, что основные линии распределения, каждая фаза содержит три провода; резервные линии нерасщепленные.

В состав канала системы генерирования постоянного тока (ВУ1, ВУ2) входят:

выпрямительное устройство (ВУ), питавшееся от ЦРУ (или РУ) соответствующего канала системы электроснабжения переменного тока; аппаратура к линии переключения ЦРУ постоянного тока; ЦРУ постоянного тока; аппаратура защиты фидера ВУ и линий переключения,

В состав канала системы распределения электроэнергии постоянного тока входят:

РУ, соединенные линиями с соответствующими ЦРУ, в данном примере в один канал входят РУ7, РУ9, РУ10, а в другой — РУ8, РУ11, РУ12 (см. черт. 1);

линии соединяющие РУ и ЦРУ соответствующего канала системы распределения электроэнергии;

аппаратура защиты и коммутации сети.

Каждый канал системы электроснабжения переменного тока может работать независимо от другого канала. При выходе из строя одного из каналов системы генерирования (генератора, привода, двигателя и т. д.) аппаратура защиты системы генерирования (БЗУ) выдает сигнал на отключение и подключение его к исправному каналу системы генерирования (исправному ЦРУ). В системе распределения электроэнергии переменного тока предусмотрено резервирование питания РУ5 и РУ6. При отклонениях напряжения и частоты за допустимые ГОСТ 19705—81 пределы для нормального режима АПШ выдает сигнал на отключение РУ5 (РУ6) от соответствующего канала системы распределения электроэнергии и подключение его к РУ6 (РУ5) другого канала системы распределения электроэнергии.

В системе электроснабжения имеются также аварийные источники электроэнергии — аккумуляторные батареи (GB1, GB2) и статические преобразователи (G1, G2), работа которых необходима при отказе основных источников электроэнергии — генераторов переменного тока и (или) других элементов системы генерирования, приводящих к обесточиванию ЦРУ1 и ЦРУ2.

Для обеспечения электропитанием оборудования при подготовке полета или наземной отладке оборудования устанавливается вспомогательный источник электроэнергии (*G_{BCU}*), который может использоваться также при частичной работе, после его запуска от аккумуляторной батареи.

2. Разделение системы электроснабжения на отдельные функциональные части

Требуемое качество электроэнергии должно поддерживаться на выводах приемников по ГОСТ 19705—81, при этом соответствующее качество электроэнергии в точке регулирования (на ЦРУ) обеспечивается системой генерирования. Таким образом, система генерирования обеспечивает качество электроэнергии на ЦРУ, соответствующее требованиям ГОСТ 19705—81 для точки регулирования, а качество электроэнергии на выводах приемников обеспечивает система распределения электроэнергии при условии, что в точке регулирования качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 19705—81.

В соответствии с п. 2.7.1 настоящего стандарта система электроснабжения должна быть разделена на систему генерирования и систему распределения электроэнергии. В данном примере имеются первичная и вторичная системы электроснабжения (соответственно переменного и постоянного тока), поэтому схема (см. черт. 1) разделена на четыре части:


- система генерирования переменного тока;
- система распределения электроэнергии переменного тока;
- система генерирования постоянного тока;
- система распределения электроэнергии постоянного тока.

3. Система генерирования переменного тока

3.1. Из схемы (см. черт. 1) видно, что система генерирования переменного тока имеет четыре входа и четыре выхода, причем входы, работающие в аварийном режиме, не зависят от входов основных систем генерирования, поэтому схема при питании от основных источников может рассматриваться отдельно от схемы системы генерирования, работающей в аварийном режиме. Часть схемы, включающая генератор, установленный на вспомогательной силовой установке (*G_{BCU}*), розетку аэродромного питания (PAII), контактор K1, нормально-разомкнутые контакты контакторов K2 и K3, а также линии, соединяющие эти элементы.

ияющие ОВСУ, РАП, К1, К2 и К3, работает при отключенных каналах системы генерирования КГ1 и КГ2. Это позволяет схему системы генерирования при нормальной работе представить как указано на черт. 2.

Для расчета показателей безотказности работы схемы (см. черт. 2) предварительно определяют вероятность безотказной работы одного раздельно работающего КГ1 (КГ2), до контактов контактора К4 (К5).

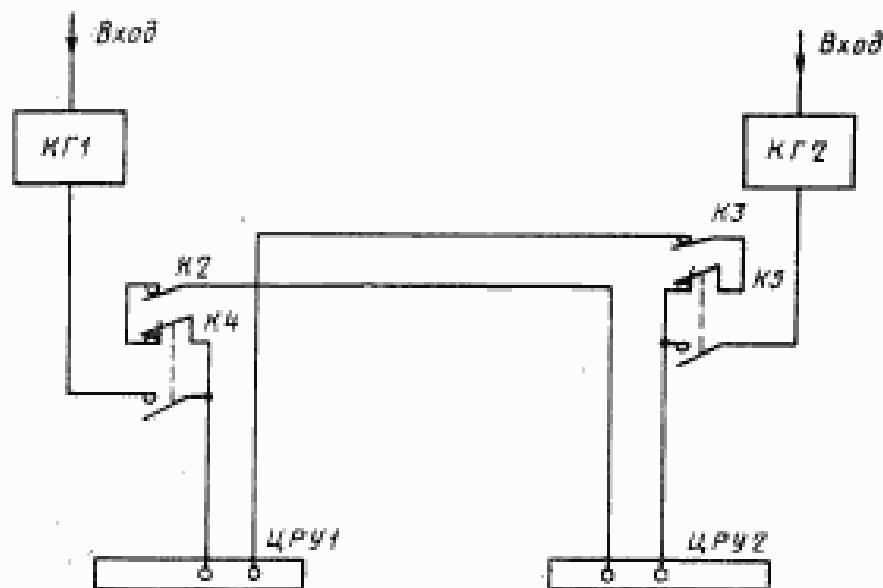

Черт. 2

3.2. Принятые при расчете интенсивности отказов отдельных элементов (блоков) канала системы генерирования до включающего контактора приведены в табл. 1.

Таблица I

Наименование элемента канала системы генерирования	Вид отказа	Условное обозначение	Интенсивность отказа, 1/ч
Привод постоянной частоты вращения	Снижение частоты ниже 380 Гц, но не ниже 320 Гц	СЧ1	0,300·10 ⁻⁴
	Повышение частоты выше 420 Гц, но не более 480 Гц	ПЧ1	0,150·10 ⁻⁴
	Снижение частоты до значения менее 320 Гц	СЧ2	0,250·10 ⁻⁴
	Повышение частоты до значения более 480 Гц	ПЧ2	0,200·10 ⁻⁴
Генератор	Короткое замыкание в якоре генератора	Г1	0,020·10 ⁻⁴
	Снижение напряжения до значения менее 10% В	Г2	0,013·10 ⁻⁴
	Отказ подшипников	Г3	0,039·10 ⁻⁴
	Обрыв обмотки переменного тока	Г4	0,013·10 ⁻⁴

Продолжение табл. 1

Наименование элемента канала системы генерирования	Вид отказа	Условное обозначение	Интенсивность отказа, 1/ч
Фидер генератора длиной 20 м	Обрыв фидера генератора Короткое замыкание фидера генератора	Ф1 Ф2	0,003·10 ⁻⁴ 0,003·10 ⁻⁴
Регулятор напряжения	Снижение напряжения до значения менее 101 В Повышение напряжения до значения более 133 В Повышение модуляции напряжения за допустимые пределы Отказ ограничителя напряжения	РН1 РН2 РН4 РН5	0,854·10 ⁻⁴ 0,370·10 ⁻⁴ 0,036·10 ⁻⁴ 0,029·10 ⁻⁴
Корректор частоты	Повышение частоты Повышение модуляции частоты за допустимые пределы Понижение частоты	КР1 КР2 КР4	1,690·10 ⁻⁴ 0,127·10 ⁻⁴ 1,690·10 ⁻⁴
Трансформаторы тока	Отказ защиты от короткого замыкания	ТТ1	0,436·10 ⁻⁴
Аппаратура защиты и управления каналом системы генерирования	Ложное отключение канала Несрабатывание защиты от короткого замыкания Несрабатывание защиты от повышения напряжения Несрабатывание защиты от понижения напряжения Несрабатывание защиты от несимметрии напряжения Несрабатывание защиты от повышения частоты, срабатывающей в диапазоне 420—480 Гц, или понижения частоты, срабатывающей в диапазоне 380—320 Гц Несрабатывание защиты от понижения частоты до значения менее 320 Гц Несрабатывание защиты от повышения частоты до значения более 480 Гц	ЗУ1 ЗУ2 ЗУ3 ЗУ4 ЗУ5 ЗУ6 ЗУ7 ЗУ8	1,120·10 ⁻⁴ 0,056·10 ⁻⁴ 0,089·10 ⁻⁴ 0,081·10 ⁻⁴ 0,100·10 ⁻⁴ 0,101·10 ⁻⁴ 0,129·10 ⁻⁴ 0,143·10 ⁻⁴

Продолжение табл. I

Наименование элемента канала системы генерирования	Вид отказа	Условное обозначение	Интенсивность отказа, 1/ч
	Отказ общей части всех видов защиты канала системы генерирования	ЗУ14	$0,140 \cdot 10^{-4}$
Электрический провод межблочных соединений канала системы генерирования	Обрыв одного из двух проводов питания контактора (включение генератора) Короткое замыкание одного из двух проводов питания контактора (выключение генератора)	П2гр П1гр	$0,002 \cdot 10^{-4}$ $0,002 \cdot 10^{-4}$

3.3. Для составления таблицы несовместных состояний канала системы генерирования необходимо группировать отдельные виды отказов элементов, приводящих к одинаковым состояниям канала системы генерирования, независимо от порядка их возникновения.

В табл. 2 приняты следующие обозначения:

x_1 — отказ подшипников

$$\lambda_1 = \lambda_{\Gamma 3} = 0,039 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_2 — появление недопустимой модуляции напряжения

$$\lambda_2 = \lambda_{РН4} + \lambda_{КР2} = 0,163 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_3 — повышение напряжения

$$\lambda_3 = \lambda_{РН2} = 0,37 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_4 — короткое замыкание якоря генератора

$$\lambda_4 = \lambda_{\Gamma 1} = 0,02 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_5 — снижение напряжения

$$\lambda_5 = \lambda_{\Gamma 2} + \lambda_{РН1} + \lambda_{П2гр} + \lambda_{П1гр} = 0,871 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_6 — обрыв обмотки переменного тока генератора

$$\lambda_6 = \lambda_{\Gamma 4} = 0,013 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_7 — понижение частоты

$$\lambda_7 = \lambda_{КР4} + \lambda_{СЧ1} = 1,99 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_8 — повышение частоты

$$\lambda_8 = \lambda_{\text{КР1}} + \lambda_{\text{ПЧ1}} = 1,84 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_9 — снижение частоты до значения менее 320 Гц

$$\lambda_9 = \lambda_{\text{СЧ2}} = 0,25 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{10} — повышение частоты до значения более 480 Гц

$$\lambda_{10} = \lambda_{\text{ПЧ2}} = 0,20 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{11} — отказ защиты от короткого замыкания

$$\lambda_{11} = \lambda_{\text{ЗУ2}} + \lambda_{\text{ТТ1}} = 0,492 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{12} — несрабатывание защиты от повышения напряжения

$$\lambda_{12} = \lambda_{\text{ЗУ3}} = 0,089 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{13} — несрабатывание защиты от понижения напряжения

$$\lambda_{13} = \lambda_{\text{ЗУ4}} = 0,081 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{14} — несрабатывание защиты от несимметрии напряжения

$$\lambda_{14} = \lambda_{\text{ЗУ5}} = 0,1 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{15} — несрабатывание защиты от повышения частоты, срабатывающей в диапазоне 420—480 Гц, или понижения частоты, срабатывающей в диапазоне 380—320 Гц

$$\lambda_{15} = \lambda_{\text{ЗУ6}} = 0,101 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{16} — несрабатывание защиты от понижения частоты до значения менее 320 Гц

$$\lambda_{16} = \lambda_{\text{ЗУ7}} = 0,129 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{17} — несрабатывание защиты от повышения частоты до значения более 480 Гц

$$\lambda_{17} = \lambda_{\text{ЗУ8}} = 0,143 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{18} — отказ ограничения напряжения

$$\lambda_{18} = \lambda_{\text{РН8}} = 0,029 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

 x_{19} — отказ общей части всех видов защиты канала генерирования

$$\lambda_{19} = \lambda_{\text{ЗУ14}} = 0,14 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч} ;$$

03 — канал генерирования ненадежен и есть сигнал на отключение канала;

I — работоспособное состояние канала (качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 19705—81 для нормальной или частичной работы);

ПТ — повышение температуры за допустимые пределы;

М — недопустимая модуляция (автоколебания);

ПН — повышение напряжения;

СН — понижение (снижение) напряжения;

ПЧ — повышение частоты;

СЧ — понижение (снижение) частоты;

НН — недопустимый небаланс напряжений.

В табл. 2 не включены отказы, связанные с ложным отключением канала (ЗУ), так как этот вид отказа удобнее сгруппировать с отказами контакторов К1 (К2) — незамыканием normally разомкнутых контактов и обрывом обмотки.

Вероятности возникновения возможных видов отказов канала (см. табл. 2) вычисляют по формулам:

$$Q_{03} = \left(\sum_{i=3}^{10} \lambda_i \right) t + \left[\Delta_1 \sum_{i=1}^{10} \lambda_i - \lambda_3 \lambda_{12} - \lambda_4 \lambda_{11} - \lambda_5 \lambda_{13} - \lambda_6 \lambda_{14} - (\lambda_7 + \lambda_8) \lambda_{15} - \lambda_{12} \lambda_{16} - \lambda_{19} \lambda_{17} \right] \frac{t^2}{2},$$

$$\text{где } \Delta_1 = \sum_{i=11}^{18} \lambda_i;$$

$$Q_{03} = 16,67 \cdot 10^{-4};$$

$$Q_{\text{ПТ}} = \lambda_4 t + [\Delta_1 \sum_{i=1}^{10} \lambda_i + \lambda_4 (\lambda_{11} + \lambda_{12})] \frac{t^2}{2} = 0,117 \cdot 10^{-4};$$

$$Q_M = \lambda_3 t + (\lambda_2 \sum_{i=1}^{10} \lambda_i) \frac{t^2}{2} = 0,489 \cdot 10^{-4};$$

$$Q_{\text{ПН}} = \lambda_5 (\lambda_{13} + \lambda_{14}) \frac{t^2}{2} = 0,381 \cdot 10^{-4};$$

$$Q_{\text{СН}} = \lambda_6 (\lambda_{15} + \lambda_{16}) \frac{t^2}{2} = 0,865 \cdot 10^{-4};$$

$$Q_{\text{ПЧ}} = [\lambda_8 (\lambda_{15} + \lambda_{16}) + \lambda_{10} (\lambda_{17} + \lambda_{18})] \frac{t^2}{2} = 2,25 \cdot 10^{-4};$$

$$Q_{\text{СЧ}} = [\lambda_7 (\lambda_{15} + \lambda_{16}) + \lambda_9 (\lambda_{14} + \lambda_{13})] \frac{t^2}{2} = 2,47 \cdot 10^{-4};$$

$$Q_{\text{НН}} = \lambda_8 (\lambda_{14} + \lambda_{15}) \frac{t^2}{2} = 0,014 \cdot 10^{-4}.$$

Относительную погрешность расчета вероятности того, что канал системы генерирования выйдет из строя и будет сигнал на его отключение (отказ «03»), обусловленная ограничением расчета отказами второго порядка вычисляют по формуле (10) настоящего стандарта:

$$\hat{\delta}_{r_0} < \Delta_0 t \left[\frac{r_0}{r_0+1} + \frac{(\Delta_0 t)^{r_0}}{(r_0+1)! Q_{03}} \right] = 1,4 \cdot 10^{-3},$$

$$\text{где } \Delta_0 = \sum_{i=1}^{19} \lambda_i = 7,06 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

Таблица 2

Составные канальные системы генерирования при отказах его элементов

Отказы элементов, при которых система генерирования оста- ет ее работоспособной	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}
x_6	ПТ	М	03	03	03	03	03	03	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{11}	ПТ	М	03	ПТ	03	03	03	03	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{12}	ПТ	М	03	ПН	03	03	03	03	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{13}	ПТ	М	03	03	CH	03	03	03	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{14}	ПТ	М	03	03	HH	03	03	03	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{15}	ПТ	М	03	03	03	CH	03	03	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{16}	ПТ	М	03	03	03	03	CH	03	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{17}	ПТ	М	03	03	03	03	03	CH	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{18}	ПТ	М	03	03	03	03	03	03	CH	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{19}	ПТ	М	ПН	ПТ	CH	HH	CH	HH	CH	ПЧ	СЧ	ПЧ	—						

r_0 — наибольшее принятное число отказов элементов, приводящих к отказу канала системы генерирования;

t — время, в течение которого определяется показатель безотказности.

В данном примере $r_0=2$, $t=3$ ч;

$Q_{\text{о.о.}}$ — вероятность отказа канала системы генерирования и наличия СИР-нала на его отключение, в данном примере $Q_{\text{о.о.}}=16,67 \cdot 10^{-4}$.

Относительную погрешность расчета вероятностей видов отказов канала системы генерирования, обусловленную ограничением расчета отказами второго порядка, будем определять по формуле (11) настоящего стандарта.

Повышение температуры возможно при отказе подшипников генератора (λ_1) или при коротком замыкании внутри генератора (λ_4), (см. табл. 2), поэтому:

$$\Sigma \lambda_{\text{о.о.}} = \lambda_1 + \lambda_4 = 0,059 \cdot 10^{-3} \text{ 1/ч};$$

$$Q_{\text{о.о.}} = Q_{\text{ПГ}} = 0,117 \cdot 10^{-4};$$

$$\delta_{r_0} < 0,059 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \left[\frac{2}{3} + \frac{(7,06 \cdot 3 \cdot 10^{-4})^2}{31 \cdot 0,117 \cdot 10^{-4}} \right] = 1,2 \cdot 10^{-5};$$

$$\delta_{r_0} < 1,2 \cdot 10^{-5}.$$

Аналогичным способом оценивают относительные погрешности расчета недопустимых модуляций напряжения, повышения напряжения и т. д.

Для повышения частоты:

$$\Sigma \lambda_{\text{о.о.}} = \lambda_3 + \lambda_{10} = 2,04 \cdot 10^{-4} \text{ 1/ч};$$

$$Q_{\text{о.о.}} = Q_{\text{ПЧ}} = 2,25 \cdot 10^{-8};$$

$$\delta_{r_0} < 2,04 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \left[\frac{2}{3} + \frac{(7,06 \cdot 10^{-4} \cdot 3)^2}{31 \cdot 2,25 \cdot 10^{-8}} \right] = 2,08 \cdot 10^{-2};$$

$$\delta_{r_0} < 2,08 \cdot 10^{-2}.$$

Для недопустимого небаланса напряжений:

$$\Sigma \lambda_{\text{о.о.}} = \lambda_6 = 0,013 \cdot 10^{-4} \text{ 1/ч};$$

$$Q_{\text{о.о.}} = Q_{\text{НН}} = 0,014 \cdot 10^{-8};$$

$$\delta_{r_0} < 0,013 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \left[\frac{2}{3} + \frac{(7,06 \cdot 10^{-4} \cdot 3)^2}{31 \cdot 0,014 \cdot 10^{-8}} \right] = 2,05 \cdot 10^{-2},$$

$$\delta_{r_0} < 2,05 \cdot 10^{-2}.$$

Полученная относительная погрешность вполне приемлема, поэтому отказы более высокого порядка (отказы 3-х, 4-х и т. д. элементов) можно не учитывать.

Значения вероятностей возникновения отказов канала системы генерирования приведены в табл. 3.

3.4. Для составления таблицы несовместных состояний ЦРУ, при условии безотказной работы двигателей, виды отказов каждого канала системы генерирования, приведенных в табл. 3, необходимо дополнить отказами контакторов К1 и К2 резервирующих линий и шин ЦРУ1 и ЦРУ2, табл. 4.

Таблица 3

Вид отказа	Вероятность отказа, 1/ч
ОЗ	$16,67 \cdot 10^{-4}$
ПТ	$0,117 \cdot 10^{-4}$
М	$0,489 \cdot 10^{-4}$
ПН	$0,381 \cdot 10^{-5}$
СН	$0,865 \cdot 10^{-8}$
ПЧ	$2,250 \cdot 10^{-8}$
СЧ	$2,470 \cdot 10^{-8}$
НН	$0,014 \cdot 10^{-8}$

Таблица 4

Наименование элемента канала системы генерирования	Вид отказа	Условное обозначение	Интенсивность отказа λ, 1/ч
Контактор К1 (К2)	Обрыв обмотки контактора	К1 ₁ (К1 ₂)	$0,08 \cdot 10^{-6}$
	Замыкание нормально разомкнутых контактов	К2 ₁ (К2 ₂)	$0,40 \cdot 10^{-6}$
	Незамыкание нормально разомкнутых контактов	К3 ₁ (К3 ₂)	$0,50 \cdot 10^{-6}$
Аппаратура защиты и управления	Ложное отключение канала	ЗУ1	$1,12 \cdot 10^{-4}$
Резервирующая линия ЦРУ1 (ЦРУ2)	Обрыв провода	П2 ₁ (П2 ₂)	$0,31 \cdot 10^{-4}$
Шины ЦРУ1 (ЦРУ2)	Короткое замыкание шин на корпус	Ш1 ₁ (Ш1 ₂)	$0,01 \cdot 10^{-7}$

Если требуется рассчитать вероятность возникновения каждого из видов отказов длительной исправительной работы М, ПН, ПЧ, СЧ, НН, то в таблицу следует включать все виды отказов канала системы генерирования (см. табл. 3).

Расчет вероятностей состояний ЦРУ1 и ЦРУ2 выполняется аналогично расчету (см. табл. 2). В табл. 5 каждая клетка состояния ЦРУ1 и ЦРУ2 разделена горизонтальной линией, верхняя клетка соответствует состоянию ЦРУ1, а нижняя ЦРУ2.

В табл. 5, 6 и 9 приняты следующие обозначения:

0 — напряжение на ЦРУ (РУ) пониженное, соответствующий канал системы генерирования отключен;

1 — работоспособное состояние ЦРУ (РУ);

К — короткое замыкание на ЦРУ;

01 — напряжение на ЦРУ пониженное, соответствующий канал системы генерирования не отключен;

02 — напряжение на ЦРУ ненормальное (любое кроме пониженного), канал системы генерирования не отключен.

Таблица 5

Отказы элементов, при которых ЦРУ остают- ся работе- способными	Состояния ЦРУ1 и ЦРУ2 при нормальной работе двигателей и отказах элементов системы генерирования													
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}
x_0	1	1	1	1	1	1	1	1	K	I	01	1	02	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	K	1	01	1	02	
x_1	—	0	1	—	0	1	0	1	K	0	—	0	—	0
	—	0	1	—	0	1	1	1	K	—	01	—	02	
x_2	0	—	0	1	1	—	1	1	K	1	01	—	02	—
	0	—	0	1	1	—	1	0	K	0	—	0	—	
x_3	—	0	—	—	0	1	0	1	K	0	—	0	—	0
	—	0	—	—	0	1	1	1	K	—	01	—	02	
x_4	01	1	—	—	1	1	1	1	PT	I	01	1	02	1
	1	1	—	—	1	1	1	1	K	1	01	1	02	
x_5	0	—	0	1	—	—	1	1	K	1	01	—	02	—
	0	—	0	1	—	—	1	0	K	0	—	0	—	
x_6	1	1	1	1	—	—	1	1	K	I	01	1	02	1
	1	01	1	1	—	—	1	1	PT	I	01	1	02	
x_7	0	1	0	1	1	1	—	1	K	1	01	1	02	1
	1	1	1	1	1	—	—	1	K	1	01	1	02	
x_8	1	1	1	1	1	1	—	—	K	1	01	1	02	1
	1	0	1	1	0	1	1	—	1	K	1	01	1	02
x_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0	1	—	0	1	1	1	—	K	1	01	1	02
x_{10}	0	1	0	1	1	—	1	1	K	—	01	1	02	1
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{11}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0	1	1	0	1	1	1	I	K	—	01	—	02
x_{12}	0	—	0	1	1	1	1	1	K	I	01	—	02	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x_{13}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0	1	1	0	1	1	1	I	K	—	01	—	02
x_{14}	0	—	0	1	1	1	1	1	K	I	01	—	02	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Отказы элементов системы в табл. 6 обозначены:

$x_1(x_2)$ — отказ первого (второго) канала системы генерирования и есть сигнал на его отключение

$$(\lambda_1 = \lambda_2 = 5,56 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч});$$

$x_3(x_5)$ — ложное отключение первого (второго) канала системы генерирования

$$(\lambda_3 = \lambda_5 = 1,12 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч});$$

$x_4(x_6)$ — замыкание нормально-разомкнутых контактов контактора К4 (К5)

$$(\lambda_4 = \lambda_6 = 0,4 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч});$$

$x_7(x_8)$ — обрыв резервирующей линии ЦРУ1 (ЦРУ2)

$$(\lambda_7 = \lambda_8 = 0,12 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч});$$

$x_9(x_{10})$ — снижение напряжения на ЦРУ1 (ЦРУ2) до нуля

$$(\lambda_9 = \lambda_{10} = 0,001 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч});$$

$x_{11}(x_{12})$ — пониженное напряжение первого (второго) канала системы генерирования и нет сигнала на его отключение

$$(\lambda_{11} = \lambda_{12} = 0,288 \cdot 10^{-8}, 1/\text{ч});$$

$x_{13}(x_{14})$ — напряжение первого (второго) канала неизменное (любое кроме пониженного) и нет сигнала на его отключение

$$(\lambda_{13} = \lambda_{14} = 0,163 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч}).$$

Отказы контакторов К4 и К5, приводящие к незамыканию нормально-разомкнутых контактов, объединены с ложным отключением канала системы генерирования ЗУ1,

$$(\lambda_3 = \lambda_5 = \lambda_{K3} + \lambda_{K1} + \lambda_{ZY1} = 1,12 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч}).$$

Определение эквивалентной интенсивности отказа резервной линии по п. 1.4.2.

Отказы отдельных каналов системы генерирования до контакторов К4 и К5 объединены следующим образом:

$$\lambda_{11} = \lambda_{12} = \lambda_{CH} = 0,288 \cdot 10^{-8}, 1/\text{ч},$$

$$\lambda_{13} = \lambda_{14} = \lambda_M + \lambda_{PH} + \lambda_{PC} + \lambda_{C4} + \lambda_{HH} = 0,163 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч}.$$

3.5. При отказе одного из двигателей соответствующий канал системы генерирования отключается, схема генерирования приведена на черт. 3

Как видно из схемы, состояние контактора К4 будет постоянное: нормально-замкнутые контакты его будут замкнуты, замыкание нормально-разомкнутых контактов невозможно.


Резервирующая линия ЦРУ2 не влияет на состояние ЦРУ1 и ЦРУ2, поэтому при составлении табл. 6 принято во внимание восемь видов отказов (см. черт. 3):

x_1 — отключение канала

$$\lambda_1 = 5,56 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

x_2 — понижение напряжения, канал не отключен

$$\lambda_2 = 0,288 \cdot 10^{-8}, 1/\text{ч};$$

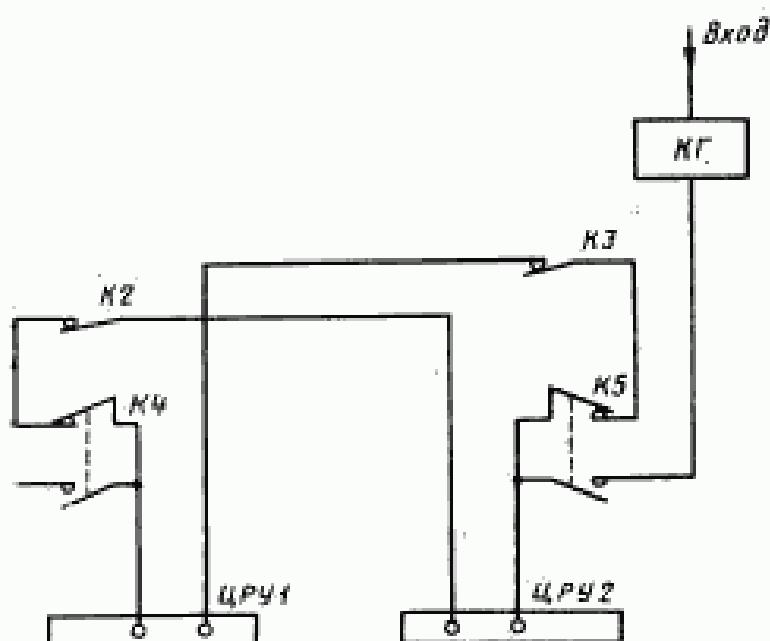

Черт. 3

Таблица 6

Отказы элементов, при которых ЦРУ остаются работоспособными	Состояния ЦРУ1 и ЦРУ2 при отказе одного двигателя и отказах элементов системы генерирования							
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
x_0	0	0	0	0	1	0	K	0
	0	01	02	0	1	1	1	K
x_3	0	0	0	—	—	0	K	0
	01	01	02	—	—	1	1	K
x_6	—	—	—	—	—	—	—	—
	0	01	02	0	1	—	1	K
x_7	—	—	—	—	—	—	—	—
	0	01	02	0	1	1	—	K

x_1 — повышение напряжения, частоты, канал не отключен

$$\lambda_3 = 0,518 \cdot 10^{-3}, 1/\text{ч};$$

x_4 — незамыкание контактов К5 с учетом ложной работы аппаратуры защиты канала системы генерирования

$$\lambda_4 = 1,13 \cdot 10^{-4}, 1/\text{ч};$$

- x_5 — замыкание нормально-разомкнутых контактов контактора КБ
 $\lambda_5 = 0,4 \cdot 10^{-6}$, 1/ч;
 x_6 — обрыв резервирующей линии ЦРУ1
 $\lambda_6 = 31 \cdot 10^{-6}$, 1/ч;
 x_7 — короткое замыкание на шинах ЦРУ1
 $\lambda_7 = 0,1 \cdot 10^{-8}$, 1/ч;
 x_8 — короткое замыкание на шинах ЦРУ2
 $\lambda_8 = 0,1 \cdot 10^{-8}$, 1/ч.

Результаты расчета условных вероятностей сочетаний состояний ЦРУ1 и ЦРУ2, приведенных в табл. 5 и 6, сведены в табл. 7, при этом все отказы, при которых на ЦРУ1 и ЦРУ2 напряжение соответствует длительной ненормальной работе и хотя бы один канал системы генерирования не отключен, объединены.

Если требуется определить вероятность безотказной работы системы генерирования с учетом отказов двигателя, то для заданной вероятности отказа двигателя Q_d ее определяют по формуле

$$P_{cr} = P_{2d} \cdot P_{cr/2d} + 2P_{1d} \cdot P_{cr/1d} + P_{0d} \cdot P_{cr/0d},$$

где

- $P_M = (1 - Q_{2d})^2$ — вероятность безотказной работы двух двигателей;
 $P_{1d} = P_d \cdot Q_d = (1 - Q_d)Q_d$ — вероятность того, что отказал только один двигатель (из двух);
 $P_{cr/1d}$ — вероятность безотказной работы системы генерирования при отказе одного двигателя;
 $P_{cr/0d}$ — вероятность безотказной работы системы генерирования при отказе двух двигателей;
 $P_{0d} = Q_d^2$ — вероятность отказа двух двигателей;
 $P_{cr/2d}$ — условная вероятность безотказной работы системы генерирования при исправных двух двигателях и т. д.

Аналогично может быть определена вероятность отказа системы генерирования.


Вероятность отказа одного канала системы генерирования из двух составляет $1,9 \cdot 10^{-6}$ (при исправных двигателях). Если при этом возникает необходимость отключать часть приемников электроэнергии, то вероятность $1,9 \cdot 10^{-6}$ будет вероятностью частичной работы системы электроснабжения. Полученная вероятность, равная $2,2 \cdot 10^{-6}$ длительной ненормальной работы, когда каналы системы генерирования не отключаются, является одним из слагаемых вероятности длительной ненормальной работы системы электроснабжения.

4. Система распределения электроэнергии переменного тока

4.1. Система распределения электроэнергии переменного тока (черт. 4) включает в себя РУ1, РУ2, РУ3, РУ4, РУ5 и РУ6, причем РУ5 и РУ6 резервированы и могут обеспечиваться электроэнергией от обоих независимых каналов системы электроснабжения. Если напряжение на шинах РУ5 снизится за допустимые ГОСТ 19705—81 пределы, то АПШ выдает сигнал на контактор К6, который переключает шины РУ5 на питание от второй системы переменного тока через РУ6. При выходе параметров качества электроэнергии на РУ5 и РУ6 за допустимые ГОСТ 19705—81 пределы, включаются контакторы К8 и К9 и аварийные секции шин РУ5 и РУ6 обеспечиваются электроэнергией от преобразователей с выходным напряжением 415/200 В, частотой 400 Гц, при этом контакторы К8 и К9 отключают аварийные секции шин РУ5 и РУ6 от остальной системы распределения электроэнергии. Виды отказов элементов системы распределения электроэнергии приведены в табл. 8.

Таблица 7

Комплексная надежность электропитания ИПУ		Составные единицы		Нормативы работы		Частичная работа		Полная работа		Длительная работа		Длительная неработающая система		
Составные единицы	Комплексная надежность	Источники питания	Очень малая	Очень большая	Очень малая	Очень большая								
Бортовая система	0,99994	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978	0,9978
Нормальная работа	0,95·10 ⁻⁶	0	0,95·10 ⁻⁶	0										
Нормальная работа, поддержание каскадного режима	0,95·10 ⁻⁶	0,95·10 ⁻⁶	0,95·10 ⁻⁶											
Каналы телепрограммирования	2,20·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶
Каналы телепрограммирования, поддержание плавного переключения	2,20·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶	12·30·10 ⁻⁶
Длительная работа, поддержание плавного переключения	4,10·10 ⁻⁶	2,04·10 ⁻⁵	2,04·10 ⁻⁵	2,04·10 ⁻⁵										
Длительная работа, поддержание плавного переключения, поддержание каскадного режима	4,10·10 ⁻⁶	0,93·10 ⁻⁴	0,93·10 ⁻⁴	0,93·10 ⁻⁴										
Длительная работа, поддержание каскадного режима, поддержание плавного переключения	4,10·10 ⁻⁶	0,93·10 ⁻⁴	0,93·10 ⁻⁴	0,93·10 ⁻⁴										
Длительная работа, поддержание каскадного режима, поддержание плавного переключения, поддержание каскадного режима	4,10·10 ⁻⁶	0,93·10 ⁻⁴	0,93·10 ⁻⁴	0,93·10 ⁻⁴										

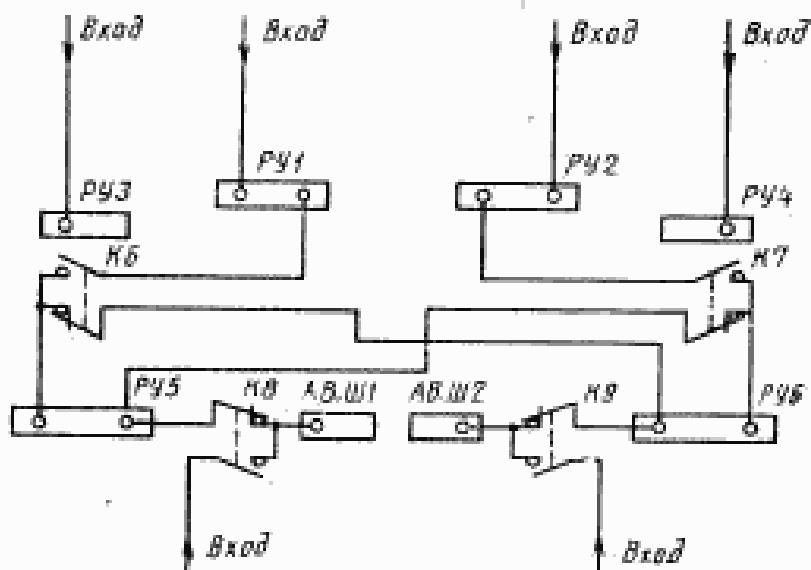


Черт. 4

Таблица 8

Наименование элемента	Вид отказа	Условное обозначение вида отказа	Интенсивность отказов, $\lambda, 1/ч$
Электрический провод длиной 1 м	Обрыв провода	П2	$0,01 \cdot 10^{-6}$
	Короткое замыкание	П1	$0,01 \cdot 10^{-6}$
Предохранитель		АЗ1пр	$0,10 \cdot 10^{-4}$
Трехфазный автомат защиты	Обрыв цепи	АЗ1	$0,15 \cdot 10^{-4}$
Болтовое соединение		Б1	$0,08 \cdot 10^{-4}$
Контактор	Обрыв обмотки	К1	$0,08 \cdot 10^{-4}$
	Замыкание нормально-разомкнутых контактов	К2	$0,40 \cdot 10^{-6}$
	Незамыкание нормально-разомкнутых контактов	К3	$0,50 \cdot 10^{-6}$
Автомат переключения шин	Выдача ложного сигнала на переключение шины	АПШ1	$0,50 \cdot 10^{-4}$
	Потеря управления исполнительными цепями	АПШ2	$0,40 \cdot 10^{-4}$
Шины РУ	Короткое замыкание на корпус	Ш1	$0,01 \cdot 10^{-7}$

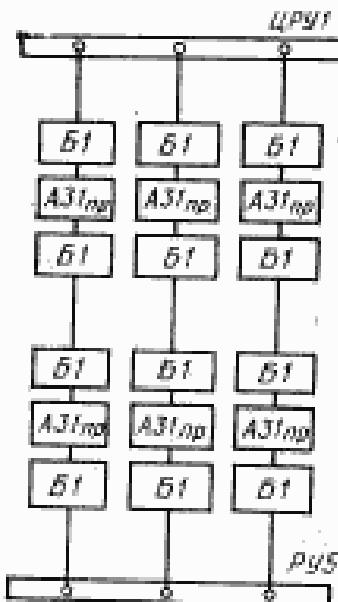4.2. Линии питания одной фазы конкретного РУ, например, РУ1, РУ2, РУ3 и РУ4 приведены на черт. б. Все возможные отказы элементов линии приводят к обрыву цепи (проводка), включая короткое замыкание на корпус, так как при коротком замыкании срабатывают предохранители.



Черт. б

Последовательно с каждым проводом включены два предохранителя, укрепленные четырьмя болтами. Интенсивность отказов последовательно соединенных проводов, предохранителей (или автомата защиты), болтовых соединений вычисляют по формулам:

$\lambda_{\text{ИП}} = (\lambda_{\text{П}} + \lambda_{\text{П1}})l + 2\lambda_{\text{АЗ1пр}} + 4\lambda_{\text{Б1}}$ — если провод защищен предохранителями с двух сторон или $\lambda_{\text{ИП}} = (\lambda_{\text{П}} + \lambda_{\text{П1}})l$ — автомат защиты при этом учитывается при определении интенсивности отказа линии (см. ниже).

Для РУ1 (РУ2), при длине линии $l=10$ м, провод защищен с двух сторон предохранителями

$$\lambda_{\text{ИП1}} = [(0,01 + 0,01) \cdot 10 + 10 \cdot 2 + 0,08 \cdot 4] \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч} = 20,54 \cdot 10^{-6}, \text{ 1/ч}.$$

Для РУ3 (РУ4), при длине $l=25$ м, провод защищен с двух сторон

$$\lambda_{\text{ИП3}} = [(0,01 + 0,01) \cdot 25 + 10 \cdot 2 + 0,08 \cdot 4] \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч} = 20,82 \cdot 10^{-6}, \text{ 1/ч}.$$

Линии, соединяющие ЦРУ1 с РУ1 и РУ3, а также ЦРУ2 с РУ2 и РУ4, расщепленные, в каждой фазе линии проложено по три провода, при этом отказ линии наступает при отказе любых двух проводов фазы линии. В соответствии с п. 2.1.3 настоящего стандарта интенсивность отказа любой фазы основной линии будет равна:

$$\text{для РУ1(РУ2)} \quad \lambda_{\text{1Ф1}} = c_3^2 \cdot \lambda_{\text{ИП1}} \cdot l = \frac{3!}{2!} (20,54 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 3 = 3,78 \cdot 10^{-9}, \text{ 1/ч};$$

$$\text{для РУ3 (РУ4)} \quad \lambda_{\text{1Ф3}} = c_3^2 \cdot \lambda_{\text{ИП3}} \cdot l = \frac{3!}{2!} (20,82 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 3 = 3,92 \cdot 10^{-9}, \text{ 1/ч}.$$

Нерасщепленная резервирующая линия РУ5 (РУ6), защищенная трехфазным автоматом защиты с одной стороны, при длине линии 6 м, будет иметь интенсивность отказов, равную

$$\lambda_{1\text{Фрез}} = [(0,01 + 0,01) \cdot 10^{-6}] \cdot 6 = 0,12 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$$

(без учета аппаратуры защиты)

4.3. Отказ трехфазной линии происходит при отказе любой из трех однофазных линий, поэтому для основных линий интенсивность отказа будет равна:

$$\lambda_{Л1} = 3\lambda_{1\text{Фрез}} = 3 \cdot 7,6 \cdot 10^{-9} \cdot 3 = 11,3 \cdot 10^{-9}, 1/\text{ч};$$

$$\lambda_{Л3} = 3\lambda_{1\text{Фрез}} = 3 \cdot 9,2 \cdot 10^{-9} \cdot 3 = 11,8 \cdot 10^{-9}, 1/\text{ч};$$

для резервных линий

$$\lambda_{Л3Р} = 3 \cdot \lambda_{1\text{Фрез}} + \lambda_{АЗ1} + 2\lambda_{Б1} = 15,52 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}.$$

4.4. Вероятности безотказной работы РУ1, РУ2, РУ3 и РУ4 для различных состояний ЦРУ1 и ЦРУ2 могут быть определены непосредственно по интенсивностям отказов линий и возникновению коротких замыканий на этих РУ.

При исправном состоянии ЦРУ1:

$$P_1 = e^{-(\lambda_{Л1} + \lambda_{П1}) \cdot t} = 1 - 3(1,13 \cdot 10^{-8} + 0,1 \cdot 10^{-8}) = 0,999999963;$$

$$P_3 = e^{-(\lambda_{Л3} + \lambda_{П1}) \cdot t} = 1 - 3(1,18 \cdot 10^{-8} + 0,1 \cdot 10^{-8}) = 0,999999961,$$

где P_1 и P_3 — вероятности безотказной работы соответственно РУ1 и РУ3.
Для РУ2 и РУ4 величины будут такие же:

$$P_2 = P_1 \text{ и } P_4 = P_3.$$

4.5. Распределительные устройства РУ5 и РУ6 имеют между собой связи через резервирующие линии и контакторы К6 и К7, управляемые автоматами переключения шин АПШ1 и АПШ2.

При составлении табл. 9 несовместных состояний РУ5 и РУ6 приняты следующие обозначения:

x_1 — короткое замыкание на РУ5 ($\lambda_1 = 0,001 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$);

x_2 — короткое замыкание на РУ6 ($\lambda_2 = 0,001 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$);

x_3 — отказ линии РУ5, включая отказ контактора К6 (незамыкание, обрыв обмотки) ($\lambda_3 = 1,3 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$);

x_4 — отказ линии РУ6, включая отказ контактора К7 (незамыкание, обрыв обмотки) ($\lambda_4 = 1,3 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$);

x_5 — отказ резервирующей линии РУ5 с учетом замыкания нормально-разомкнутых контактов К6 ($\lambda_5 = 15,52 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$);

x_6 — отказ резервирующей линии РУ6 с учетом замыкания нормально-разомкнутых контактов К7 ($\lambda_6 = 15,52 \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$);

- x_7 — ложное срабатывание АПШ1 ($\lambda_7 = 50 \cdot 10^{-6}$, 1/ч);
 x_8 — потеря сигнала АПШ1 за переключение шин ($\lambda_8 = 40 \cdot 10^{-6}$, 1/ч);
 x_9 — ложное срабатывание АПШ2 ($\lambda_9 = 50 \cdot 10^{-6}$, 1/ч);
 x_{10} — потеря сигнала АПШ2 за переключение шин ($\lambda_{10} = 40 \cdot 10^{-6}$, 1/ч).


Таблица 9

Отказы элементов, при которых РУ5 (РУ6) остается работоспособным	Состояния РУ5 и РУ6 при нормальной работе ЦРУ1 и ЦРУ2 и отказах элементов системы распределения									
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0	1	0	1	1	1	1	0	1
x_2	0	—	0	1	1	1	0	1	1	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x_3	0	0	—	0	0	1	—	—	0	1
	1	0	—	0	1	1	—	—	0	1
x_4	0	1	0	—	1	1	0	1	—	—
	0	0	0	—	1	0	0	1	—	—
x_5	0	1	0	1	—	1	0	1	1	1
	1	0	1	1	—	1	1	1	1	1
x_6	0	1	1	1	1	—	1	1	1	1
	1	0	1	0	1	—	1	1	0	1
x_7	0	0	1	0	0	1	—	—	1	1
	1	0	1	0	1	1	—	—	1	1
x_8	0	1	0	1	1	1	—	—	1	1
	1	0	1	1	1	1	—	—	1	1
x_9	0	1	0	1	1	1	1	—	—	—
	0	0	0	1	1	0	1	1	—	—
x_{10}	0	1	1	1	1	1	1	1	—	—
	1	0	1	0	1	1	1	1	—	—

Расчет (см. табл. 9) показывает, что при условии нормальной работы РУ1 и РУ2 условные вероятности состояний РУ5 и РУ6 будут равны:

нормальная работа обоих РУ (РУ5 и РУ6)	$— 0,9999994$
нормальная работа только РУ5	$— 0,3 \cdot 10^{-6}$
нормальная работа только РУ6	$— 0,3 \cdot 10^{-6}$
длительная ненормальная работа обоих РУ (РУ5 и РУ6)	$— 2,63 \cdot 10^{-10}$

При отказе одного из РУ, например РУ1, автомат АПШ1 переключает РУ6 на электропитание от РУ5, система распределения переменного тока при этом будет иметь вид, приведенный на черт. 6.

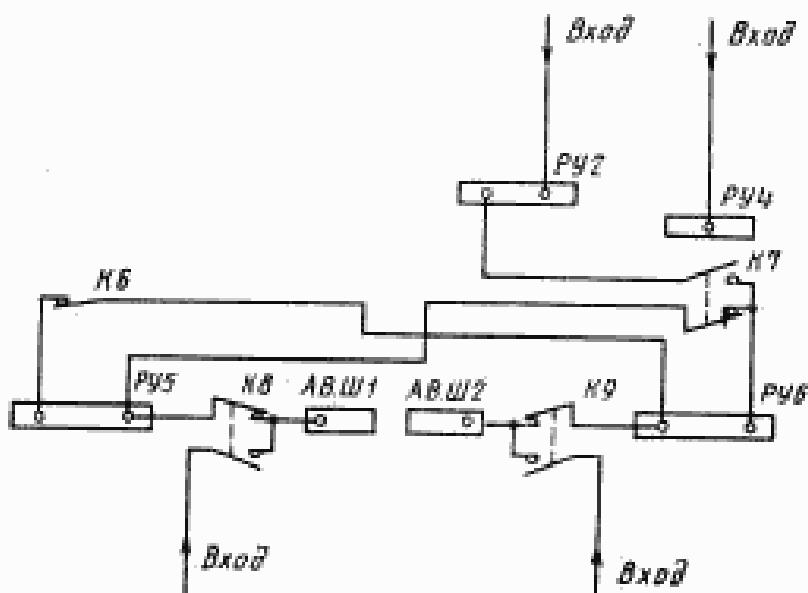

Черт. 6

Система распределения электроэнергии будет иметь один вход со стороны ЦРУ2, поэтому отказы x_3 , x_6 , x_7 , x_8 и x_{10} (см. табл. 9) не будут влиять на состояния РУ5 и РУ6.

Порядок возникновения оставшихся видов отказов не влияет на состояния РУ5 и РУ6, поэтому расчет системы распределения электроэнергии (см. черт. 6) может быть выполнен методом логических схем.

Условная вероятность отказа РУ6 будет равна:

$$Q_6 = (\lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_8) \cdot t = (0,001 + 1,30 + 50) \cdot 10^{-6} \cdot 3 = 1,54 \cdot 10^{-4}.$$

Условная вероятность отказа РУ5 будет равна:

$$Q_5 = (\lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_9 + \lambda_{11} + \lambda_{14}) \cdot t = 1,58 \cdot 10^{-4}.$$

Условная вероятность отказа одновременно РУ3 и РУ4 при питании от ЦРУ2 (исправен вход 2 (см. черт. 6)):

$$Q_{5,6} = Q_6 = 1,54 \cdot 10^{-4}.$$

При отказе ЦРУ2 и исправном ЦРУ1 величины вероятностей отказов не изменяются, при этом значения вероятностей состояний РУ3 и РУ4 поменяются местами.

4.6. Состояния РУ1, РУ2, РУ3 и РУ4 для заданного состояния ЦРУ1 и ЦРУ2 следует считать независимыми одно от другого, а также от состояний РУ5 и РУ6.

При исправном ЦРУ1 (ЦРУ2) условная вероятность отказа РУ1, РУ3 (РУ2, РУ4) равна соответственно $3,61 \cdot 10^{-8}$ и $3,63 \cdot 10^{-8}$ независимо от состоя-

ния ЦРУ2 (ЦРУ1). Отказ ЦРУ1 (ЦРУ2) приводит к отказу РУ1 и РУ3 (РУ2 и РУ4) (см. табл. 10).

Таблица 10

Состояние ЦРУ	Сочетание состояний		Условная вероятность сочетания состояний РУ1 и РУ2
	РУ1	РУ2	
Нормальная работа ЦРУ1 и ЦРУ2	Нормальная работа	Нормальная работа	0,9999999278
	Нормальная работа	Длительная ненормальная работа	$3,61 \cdot 10^{-8}$
	Длительная ис- нормальная работа	Нормальная работа	$3,61 \cdot 10^{-8}$
	Длительная ис- нормальная работа	Длительная ненор- мальная работа	$13,03 \cdot 10^{-16}$
	Нормальная ра- бота	Нормальная работа	0
	Нормальная ра- бота	Длительная иснор- мальная работа	0,9999999639
Нормальная работа только ЦРУ1	Длительная ис- нормальная работа	Нормальная работа	0
	Длительная ис- нормальная работа	Длительная иснор- мальная работа	$3,61 \cdot 10^{-8}$
	Нормальная ра- бота	Нормальная работа	0
	Нормальная ра- бота	Ненормальная ра- бота	0
Нормальная работа только ЦРУ2	Длительная ис- нормальная работа	Нормальная работа	0,9999999639
	Длительная не- нормальная работа	Длительная ненор- мальная работа	$3,61 \cdot 10^{-8}$
	Нормальная ра- бота	Длительная иснор- мальная работа	0
Длительная ненормальная работа ЦРУ1 и ЦРУ2	Длительная ис- нормальная работа	Длительная иснор- мальная работа	1

Для распределительных устройств РУ3 и РУ4 может быть составлена таблица, аналогичная табл. 10, при этом вместо РУ1 следует записать РУ3, а вместо РУ2—РУ4. Вероятности также будут близкие соответствующим вероятностям табл. 10, при этом вместо 0,9999999278; $3,61 \cdot 10^{-8}$ и $13,03 \cdot 10^{-16}$ должны быть внесены соответственно 0,9999999274; $3,63 \cdot 10^{-8}$ и $13,18 \cdot 10^{-16}$.

В табл. 11 приведены условные вероятности сочетания состояний распределительных устройств РУ5 и РУ6 для различных состояний РУ1 и РУ2.

Таблица III

Состояние РУ1 и РУ2	Сочетание состояний		Условная вероятность сочетания состояния РУ
	РУ5	РУ6	
РУ1 нормальная работа РУ2 нормальная работа	Нормальная работа	Нормальная работа	0,9999994
	Нормальная работа	Длительная ненормальная работа	0,3·10 ⁻⁴
	Длительная ненормальная работа	Нормальная работа	0,3·10 ⁻⁶
	Длительная ненормальная работа	Длительная ненормальная работа	2,63·10 ⁻¹⁴
РУ1 нормальная работа РУ2 длительная ненормальная работа	Нормальная работа	Нормальная работа	0,999842
	Нормальная работа	Длительная ненормальная работа	4·10 ⁻⁶
	Длительная ненормальная работа	Нормальная работа	0
	Длительная ненормальная работа	Длительная ненормальная работа	1,54·10 ⁻⁴
РУ1 длительная ненормальная работа РУ2 нормальная работа	Нормальная работа	Нормальная работа	0,999842
	Нормальная работа	Длительная ненормальная работа	0
	Длительная ненормальная работа	Нормальная работа	4·10 ⁻⁶
	Длительная ненормальная работа	Длительная ненормальная работа	1,54·10 ⁻⁴
РУ1, РУ2 длительная ненормальная работа	Длительная ненормальная работа	Длительная ненормальная работа	0

С помощью табл. 7, 10, И и элементарных формул теории вероятностей можно определить вероятности нормальной, частичной, аварийной и длительной ненормальной работы любого заданного сочетания РУ для заданных состояний входов (двигателей).

Для расчета вероятностей состояний РУ5 и РУ6 рассчитывают вероятности состояний РУ1 и РУ2 при исправных двигателях по формуле

$$P_{1,2} = P_{ЦРУ1,2} \cdot P_{1,2/ЦРУ1,2} + P_{ЦРУ1} \cdot P_{1,2/ЦРУ1} + P_{ЦРУ2} \cdot P_{1,2/ЦРУ2}$$

где $P_{1,2}$ — вероятность нормальной работы РУ1 и РУ2;

$P_{1,2/ЦРУ1,2}$ — условная вероятность нормальной работы РУ1 и РУ2 при нормальной работе ЦРУ1 и ЦРУ2;

$P_{1,2/\text{ЦРУ1}}$ — условная вероятность нормальной работы РУ1 и РУ2 при нормальной работе только ЦРУ1 (и отказе ЦРУ2);

$P_{1,2/\text{ЦРУ2}}$ — условная вероятность нормальной работы РУ1 и РУ2 при нормальной работе только ЦРУ2 (и отказе ЦРУ1);

$P_{\text{ЦРУ1,2}}$ — условная вероятность нормальной работы ЦРУ1 и ЦРУ2 при нормальной работе двигателей;

$P_{\text{ЦРУ1}}$ — условная вероятность нормальной работы только ЦРУ1 и (отказ ЦРУ2) при нормальной работе двигателей;

$P_{\text{ЦРУ2}}$ — условная вероятность нормальной работы только ЦРУ2 (и отказ ЦРУ1) при нормальной работе двигателей.

Подставляя из табл. 7 и 10 значения вероятностей получим:

$$P_{1,2} = (1 - 6 \cdot 10^{-6})(1 - 7,22 \cdot 10^{-8}) + 0,95 \cdot 10^{-6} \cdot 0 + 0,95 \cdot 10^{-6} \cdot 0 = 1 - 6 \cdot 10^{-6} - 7,22 \cdot 10^{-8} + 6 \cdot 7,22 \cdot 10^{-14},$$

$$P_{1,2} = 1 - 6,0722 \cdot 10^{-6} = 0,9999939278.$$

Вероятность нормальной работы только РУ1 (P_1) (а длительная ненормальная работа РУ2);

$$\begin{aligned} P_1 &= P_{\text{ЦРУ1,2}} \cdot P_{1/\text{ЦРУ1,2}} + P_{\text{ЦРУ1}} \cdot P_{1/\text{ЦРУ1}} + P_{\text{ЦРУ2}} \cdot P_{1/\text{ЦРУ2}} = \\ &= (1 - 6 \cdot 10^{-6}) \cdot 3,61 \cdot 10^{-8} + 0,95 \cdot 10^{-6} (1 - 3,61 \cdot 10^{-8}) = 3,61 \cdot 10^{-8} - \\ &\quad - 6 \cdot 3,61 \cdot 10^{-14} + 0,95 \cdot 10^{-6} - 0,95 \cdot 3,61 \cdot 10^{-14}, \\ P_1 &= 0,9861 \cdot 10^{-6}; \quad P_2 = P_1 = 0,9861 \cdot 10^{-6}. \end{aligned}$$

При отказе одного из РУ будет иметь место частичная работа этих РУ, так как часть приемников электроэнергии будет отключена, вероятность такого события равна сумме:

$$P_1 + P_2 = 1,9722 \cdot 10^{-6}.$$

Вероятность длительной ненормальной работы РУ1 и РУ2

$$Q_{\text{РУ1,2}} = P_{\text{ЦРУ1,2}} \cdot Q_{\text{РУ1,2/ЦРУ1,2}} + P_{\text{ЦРУ1}} \cdot Q_{\text{РУ1/ЦРУ1}} + P_{\text{ЦРУ2}} \cdot Q_{\text{РУ1/ЦРУ2}} + Q_{\text{ЦРУ1,2}} \cdot Q_{\text{РУ1,2/ЦРУ1,2}},$$

где $Q_{\text{РУ1,2/ЦРУ1,2}}$ — вероятность длительной ненормальной работы РУ1 и РУ2 при нормальной работе ЦРУ1 и ЦРУ2;

$Q_{\text{ЦРУ1,2}}$ — вероятность длительной ненормальной работы ЦРУ1 и ЦРУ2;

$Q_{\text{РУ1,2/ЦРУ1,2}}$ — вероятность длительной ненормальной работы РУ1 и РУ2 при длительной ненормальной работе ЦРУ1 и ЦРУ2.

Подставляя значения вероятностей, получим:

$$\begin{aligned} Q_{\text{РУ1,2}} &= (1 - 6 \cdot 10^{-6}) \cdot 13,03 \cdot 10^{-16} + 0,95 \cdot 10^{-6} \cdot 3,61 \cdot 10^{-8} + 0,95 \cdot 10^{-6} \cdot 0 + \\ &\quad + 4,1 \cdot 10^{-6} \cdot 1; \\ Q_{\text{РУ1,2}} &= 4,1 \cdot 10^{-6} \end{aligned}$$

Аналогично рассчитываются нормальная, частичная и длительная ненормальная работа при отказах двигателей. Результаты этих расчетов приведены в табл. 12.

Для РУ5 и РУ6 вероятность аварийной работы равна нулю (см. табл. 12), это объясняется тем, что при аварийной работе системы электроснабжения подключены только аварийные шины (см. черт. 1), все остальные шины, включая РУ5 и РУ6, отключены.

Для отдельного РУ, например РУ5, не будет и частично работы, если во вторичной системе распределения электроэнергии не предусмотрено отключение части приемников электроэнергии при отказе одного из каналов системы генерирования.

Таблица 12

Состояние РУ5 и РУ6	Значение вероятности состояний РУ5 и РУ6				
	Оба двигателя исправны	Отказ двигателя		Отказ одного из двух двигателей	Отказ двух двигателей
		1-го	2-го		
Нормальная работа	0,9999939278	0,9978	0,9978	0,9966	0
Частичная работа	4,9722·10 ⁻⁴	0,09·10 ⁻³	0,09·10 ⁻³	0,18·10 ⁻³	0
Аварийная работа	0	0	0	0	0
Длительная неисправная работа	4,1·10 ⁻⁶	2,11·10 ⁻³	2,11·10 ⁻³	4,22·10 ⁻³	1

В табл. 13 приведены результаты расчетов состояний РУ6 при условии, что выход из строя одного из каналов системы генерирования ведет к отключению части приемников электроэнергии, питавшихся от РУ5.

Таблица 13

Состояние РУ6	Значение вероятности состояний РУ6			Отказ двух двигателей	
	Оба двигателя исправны	Отказ двигателя			
		1-го	2-го		
Нормальная работа	0,9999949139	0	0	0	
Частичная работа	0	0,9978	0,99789	0	
Длительная неисправная работа	5,0801·10 ⁻⁶	2,20·10 ⁻³	2,11·10 ⁻³	1	

Расчет показателей безотказности системы электроснабжения постоянного тока проводят аналогично приведенному расчету системы электроснабжения переменного тока, при этом в качестве входов служат ЦРУ1 и ЦРУ2 — места подключения входных цепей преобразователей (ВУ).

5. Расчет вероятностей состояний системы электроснабжения в целом

5.1. Нормальная работа системы электроснабжения в целом будет при нормальной работе всех РУ и нормальной работе двух каналов системы генерирования.

Из табл. 11 следует, что вероятность нормальной работы РУ5 и РУ6 при нормальной работе РУ1 и РУ2 равна 0,9999994, а из табл. 10 вероятность нормальной работы РУ1 и РУ2 при нормально работающих ЦРУ1 и ЦРУ2 равна 0,999999278.

Вероятность нормальной работы РУ3 и РУ4 при нормальной работе ЦРУ1 и ЦРУ2 равна 0,999999274. Учитывая, что вероятность нормальной работы ЦРУ1 и ЦРУ2 при исправных двигателях равна 0,999994 и что оба канала системы генерирования будут исправны, вероятность нормальной работы всех РУ и ЦРУ будет равна:

$$P_{\text{норм.СЭС}} = (1 - 6 \cdot 10^{-6}) \cdot (1 - 6 \cdot 10^{-7}) \cdot (1 - 7,22 \cdot 10^{-8}) \cdot (1 - 7,26 \cdot 10^{-8}),$$

$$P_{\text{норм.СЭС}} = 1 - 6,75 \cdot 10^{-6} = 0,99999325.$$

5.2. Аварийная работа системы электроснабжения будет иметь место при отказе всех каналов системы генерирования, установленных на маршевых двигателях (в данном случае двух), и успешном переключении аварийных шин на электропитание от аварийных источников (см. черт. 1). Успешное переключение аварийных шин на аварийные источники может произойти в случае, если имеется сигнал на переключение (см. табл. 7) или отказ ЦРУ1, ЦРУ2, РУ1, РУ2, РУ5 и РУ6 при частичной или нормальной работе канала системы генерирования. Отказы ЦРУ1 и ЦРУ2 и отключение каналов системы генерирования происходят с вероятностью:

$4,1 \cdot 10^{-6}$ — если исправны оба двигателя;

$2,04 \cdot 10^{-3}$ — если отказал конкретный двигатель;

Γ — если отказали оба двигателя.

Эти вероятности являются слагаемыми общей вероятности переключения аварийных шин на аварийные источники. Помимо этого, переключение аварийных шин произойдет при отказе РУ5 и РУ6 и нормальной работе всех или части оставшихся РУ. Однако эти состояния следует отнести к частичной работе системы электроснабжения, т. к. в этом случае помимо аварийных шин будет нормально работать хотя бы одно ЦРУ.

Таким образом, вероятность перехода системы электроснабжения в аварийную или длительную ненормальную работу при исправных двигателях равна $4,1 \cdot 10^{-6}$.

Вероятность аварийной работы системы электроснабжения вычисляют по формуле

$$P_{\text{ав.р.СЭС}} = Q_{\text{ЦРУ1,2;РУ1-6}}(t_1) \cdot P_{\text{АПШ}}(t_1) \cdot P_{\text{АБЗ}}(t_1) \cdot P_{\text{АВР}}(t_2) \cdot P_{\text{ПР}}(t_2),$$

где $P_{\text{ав.р.СЭС}}$ — вероятность переключения системы электроснабжения на аварийную работу;

$Q_{\text{ЦРУ1,2;РУ1-6}}$ — вероятность длительной ненормальной работы всех РУ;

$P_{\text{АБЗ}}$, $P_{\text{АВР}}$ — вероятность безотказной работы аккумуляторной батареи (включая фидер аккумулятора, аппарат защиты и контактор) соответственно в режиме заряда и разряда;

$P_{\text{ПР}}$ — вероятность безотказной работы преобразователя (включая линию питания преобразователя, болтовые соединения, аппараты защиты и контактора);

t_1 — время от начала полета до обесточивания шин переменного (постоянного) тока;

t_2 — время аварийной работы системы электроснабжения;

$P_{\text{АПШ}}$ — вероятность безотказной работы АПШ, управляющего контакторами К8 и К9.

Принимая вероятности безотказной работы:

$$P_{\text{АПШ}}(t_1) = 1 - 1,2 \cdot 10^{-4} = 0,99988$$

$$P_{\text{АБЗ}}(t_1) = 1 - 1,5 \cdot 10^{-3} = 0,9985$$

$$P_{\text{АБР}}(t_2) = 1 - 0,7 \cdot 10^{-3} = 0,9993$$

$$P_{\text{ПР}}(t_2) = 1 - 4,5 \cdot 10^{-4} = 0,99955.$$

получим:

$$P_{\text{ав.р.СЭС}} = 4,1 \cdot 10^{-6} (1 - 1,2 \cdot 10^{-4}) (1 - 1,5 \cdot 10^{-3}) (1 - 0,7 \cdot 10^{-3}) (1 - 4,5 \cdot 10^{-4}) = \\ = 4,1 \cdot 10^{-6} [1 - 7,06 \cdot 10^{-4}] \approx 4,1 \cdot 10^{-6}.$$

Таким образом, вероятность аварийной работы системы электроснабжения равна $4,1 \cdot 10^{-6}$.

5.3. Вероятность длительной ненормальной работы системы электроснабжения вычисляют по формуле

$$Q_{\text{СЭС}} = Q_{03} + Q_{\text{ЦРУ1,2;РУ1-6}}(t_1)[1 - P_{\text{АПШ}}(t_1) \cdot P_{\text{АБР}}(t_2) \cdot P_{\text{ПР}}(t_3)],$$

где $Q_{\text{СЭС}}$ — вероятность длительной ненормальной работы системы электроснабжения;

Q_{03} — вероятность длительной ненормальной работы системы генерирования и отсутствия сигнала на отключение каналов системы генерирования (табл. 7).

$$Q_{\text{СЭС}} = 2,2 \cdot 10^{-10} + 4,1 \cdot 10^{-6} \cdot 7,06 \cdot 10^{-3} = (2,2 + 28,9) \cdot 10^{-10},$$

$$Q_{\text{СЭС}} = 31,1 \cdot 10^{-10} = 3,11 \cdot 10^{-9},$$

5.4. Вероятность частичной работы системы электроснабжения вычисляют по формуле

$$P_{\text{ч.р.СЭС}} = 1 - P_{\text{авар.СЭС}} - P_{\text{ав.р.СЭС}} - Q_{\text{СЭС}} = 1 - (1 - 6,75 \cdot 10^{-6}) - 4,1 \cdot 10^{-6} - \\ - 3,11 \cdot 10^{-9}, \\ P_{\text{ч.р.СЭС}} = 2,65 \cdot 10^{-6}.$$

Для случая отказа одного или двух двигателей расчет производится аналогично, при этом вероятность нормальной работы системы электроснабжения будет равна нулю, а вероятности перехода на аварийную или длительную ненормальную работу будут практически равны соответствующим вероятностям длительной ненормальной работы системы генерирования (см. табл. 7) при отказах двигателей.

Результаты расчетов вероятностей состояний системы электроснабжения для различных состояний двигателей приведены в табл. 14.

Таблица 14

Состояние системы электроснабжения	Значение вероятности состояний системы				Отказ двух двигателей	
	Оба двигателя исправны	Отказ двигателя		Отказ одного из двигателей		
		1-го	2-го			
Нормальная работа	0,99999325	0	0	0	0	
Частичная работа	$2,65 \cdot 10^{-6}$	0,99789	0,99789	0,99578	0	
Аварийная работа	$4,1 \cdot 10^{-6}$	$2,11 \cdot 10^{-3}$	$2,11 \cdot 10^{-3}$	$4,22 \cdot 10^{-3}$	0,999294	
Длительная ненормальная работа	$3,11 \cdot 10^{-9}$	$12,3 \cdot 10^{-6}$	$12,3 \cdot 10^{-6}$	$24,6 \cdot 10^{-6}$	$7,06 \cdot 10^{-6}$	

5.5. Для самолетов, оборудованных ВСУ, аварийная работа имеет место при длительной ненормальной работе каналов системы генерирования, установленных на маршевых двигателях, и (или) всех РУ в процессе снижения самолета до высоты запуска ВСУ, при этом система электроснабжения питается от аккумуляторных батарей и преобразователей, расчет этого режима аналогичен п. 5.2.

После запуска ВСУ в системе наступит частичная работа системы электроснабжения.

5.6. Вероятность аварийной работы системы электроснабжения, оборудованной ВСУ, определяется по формуле

$$P_{\text{ав.р.СЭС}} = Q_{\text{ЦРУ1,2;РУ1-6}}(t_1) \cdot P_{\text{АПШ}}(t_1) \cdot P_{\text{АБР}}(t_2) \cdot P_{\text{АВЗ}}(t_1) \cdot P_{\text{Пр}}(t_2) \times \\ \times P_{\text{зап.ВСУ}} \cdot P_{\text{СЭСВСУ}}(t_2),$$

где $P_{\text{зап.ВСУ}}$ — вероятность успешного запуска ВСУ от аккумуляторных батарей (после снижения до высоты запуска);

$P_{\text{СЭСВСУ}}$ — вероятность безотказной работы системы электроснабжения при питании ее от генератора ВСУ;

t_2 — время от момента включения генератора в бортовую сеть до завершения посадки.

5.7. Вероятность длительной ненормальной работы системы электроснабжения, оборудованной ВСУ, определяется по формуле

$$Q_{\text{СЭС}} = Q_m + Q_{\text{ЦРУ1,2; РУ1-6}}(t_1)[1 - P_{\text{АПШ}}(t_1) \cdot P_{\text{АБР}}(t_1) \cdot P_{\text{АВЗ}}(t_1) \cdot P_{\text{Пр}}(t_2) \times \\ \times P_{\text{зап.ВСУ}} \cdot P_{\text{СЭСВСУ}}(t_2)].$$

5.8. Вероятность повышения температуры системы электроснабжения за допустимые пределы вычисляют по формуле

$$Q_{\text{ПТСЭС}} = 1 - (1 - Q_{\text{ПТ}})^n = 0,234 \cdot 10^{-4}.$$

*Редактор Р. С. Федорова
Технический редактор Н. П. Замолодчикова
Корректор А. Г. Старостин*

*Сдано в наб. 15.09.81; Подп. в печ. 27.12.81 2.75 л. л. 3.10 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 15 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 2976*